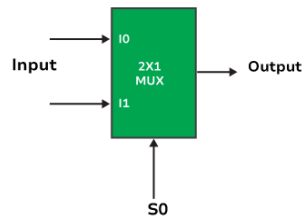


TEAM - 05

TASK - 14

2X1 MUX - Schematic Diagram

2:1 Multiplexer



Truth Table

S_0	I_0	I_1	Y
0	0	X	0
0	1	X	1
1	X	0	0
1	X	1	1

Schematic of 2*1MUX :

